

컴퓨터 공학 기초 실험2 보고서

실험제목: 2-to-1 MUX

실험일자: 2023년 09월 11일 (월)

제출일자: 2023년 09월 15일 (금)

학 과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 이준환 교수님

실습분반: 월요일 0, 1, 2

학 번: 2022202065

성 명: 박나림

1. 제목 및 목적

A. 제목

2-to-1 MUX


B. 목적

NAND gate와 inverter gate를 이용하여 MUX(Multiplexer)를 설계한다. 베릴로그 문법을 공부하여 MUX 코드를 짤 수 있도록 한다. testbench를 통해 설계한 결과를 검증하여 확인까지 마치도록 한다.

2. 원리(배경지식)

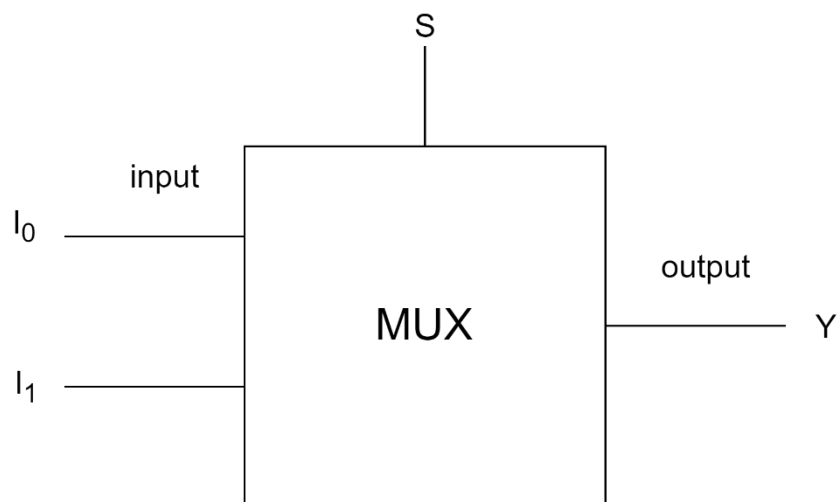A. MUX


MUX(Multiplexer)는 여러 개의 아날로그 또는 디지털 입력 신호들을 input으로 받아 그 중 하나를 선택하여 output으로 출력하는 조합 회로 장치이다. 아래는 2 to 1 MUX의 예시이다.



이러한 멀티플렉서를 사용하면 여러 연결들을 한 채널로 담을 수 있기 때문에 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다. DeMUX, 디멀티플렉서는 이와 반대로 하나의 입력들을 여러 개의 출력으로 내보내는 역할을 한다.


B. NAND gate & Inverter gate

-NAND gate

 

AND gate의 반대의 결과를 내는 게이트로, 모든 입력들이 참일 때에만 결과로 거짓을 출력하는 논리 회로이다. 베릴로그 문법으로 표현하면 $output = \sim (input1 \wedge input2)$; 로 나타낼 수 있다. input들의 값을 AND 연산(\wedge)하고, 그 전체에 NOT 연산(\sim)을 한 것이다.

-Inverter gate

 

NOT 게이트로 부르기도 하며, 입력의 반대의 값이 출력되는 논리 회로이다. 베릴로그 문법으로는 NOT 연산인 (\sim)으로 표현하여, $output = \sim input$; 으로 사용할 수 있다.

C. Verilog HDL

베릴로그에서는 기본적으로 우선 top module을 생성하여 프로젝트를 시작한다. 이때 top module의 이름과 컴파일 되는 파일의 module 이름은 서로 일치해야 한다. 또한 module 이름을 쓰는 부분에서도 ';'을 붙여야 하며, module module_name (변수들); 순서로 쓰도록 한다. 이때 변수들의 순서에 맞춰서 다른 데에서 module을 사용할 때 같은 순서로 변수들을 써야 한다. 이때에는 정의된 module_name 새로운 module_name (.정의된 변수(새로운 변수)); 식으로 사용한다. 순서만 맞으면 정의된 변수를 쓰는 과정은 생략해도 된다.

모든 module은 endmodule로 끝나며 한 줄을 띄어야 한다. 또한 begin, end에서 쓰이는 end와 endmodule에서는 ';'을 붙이지 않도록 한다.

testbench까지 만들면 시뮬레이션을 돌려 waveform을 볼 수 있으며, 자신의 코드를 검증할 수 있다.

3. 설계 세부사항

NAND gate 3개, Inverter gate 1개를 이용하여 MUX를 설계한다.

-NAND gate (module _nand2)

1) 입출력

I / O	변수명
Input	a
	b
Output	y

2) 진리표

a	b	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

-Inverter gate (module _inv)

1) 입출력

I / O	변수명
Input	a
Output	y

2) 진리표

a	y
0	1
1	0

-2-to-1 MUX (module mx2)

1) 입출력

I / O	변수명
Input	d0
	d1
	s
output	y

2) 진리표


d0	d1	s	y
0	0	0	0
0	1		0
1	0		1
1	1		1
0	0	1	0
0	1		1
1	0		0
1	1		1

3) k-map

$s \backslash d_0d_1$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

→ 논리식: $y = (\bar{S} \cdot d_0) + (S \cdot d_1)$

4) 회로도

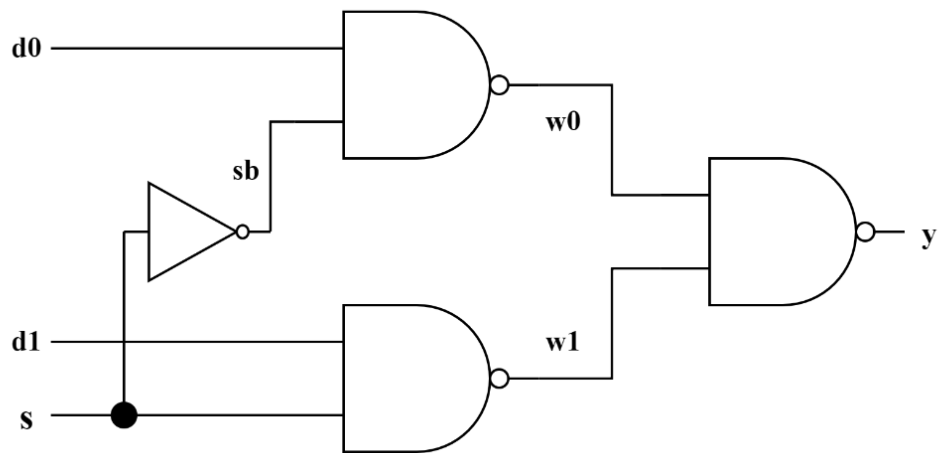

input값인 d0, d1을 s에 연결된 inverter에 따라 두가지 경우로 나누어서 y값으로 출력된다. s가 0일 땐 d0값이, s가 1일땐 d1값이 나오도록 구성되었다. 또한 이들을 이어주는 wire는 각각 sb, w0, s1으로 하여 코드를 짜도록 한다.

4. 설계 검증 및 실험 결과

A. 시뮬레이션 결과

-testbench 변수 변화 부분


```

tb_a = 0; tb_b=1; tb_s=0;
#10; tb_a = 0; tb_b=1; tb_s=1;
#10; tb_a = 1; tb_b=0; tb_s=0;
#10; tb_a = 1; tb_b=0; tb_s=1;
#10;


```

-waveform 결과

 Input값인 tb_a, tb_b에 먼저 각각 0과 1을 저장한 상태에서 tb_s값이 바뀔에 따라 output인 tb_y의 값이 예상 결과 값과 똑같이 변하는 걸 볼 수 있다. 10ns마다 값이 바뀔 수 있도록 testbench를 구성하여 처음 10ns까지는 tb_s가 0이라 tb_y도 첫번째 input값인 tb_a를 따르고, 10ns이후 20ns전까지 tb_s가 1로 되어서 tb_y도 두번째 값인 1로 바뀌게 된다.



 
그다음 20ns부터는 tb_a와 tb_b의 값을 서로 바꾸어서 다시 확인한다. input 값 2개가 모두 동일한 경우(tb_a=0, tb_b=0 등)는 결과가 동일하므로 제외시켰다.



 B. 합성(synthesis) 결과

-RTL map viewer

각각의 module로 NAND 게이트와 Inverter 게이트를 구성한 뒤 하나의 MUX module로 합친 결과이다. input값인 d0, d1, s와 wire와 함께 연결되어 마지막 output으로 y값이 나오게 된다.



-Flow summary

mx2를 포함한 파일들을 컴파일한 결과 정상적으로 끝내진 내용을 볼 수 있다.

Table of Contents	
Flow Summary	
Flow Settings	
Flow Non-Default Global Settings	
Flow Elapsed Time	
Flow OS Summary	
Flow Log	
Analysis & Synthesis	
Fitter	
Assembler	
Timing Analyzer	
EDA Netlist Writer	
Flow Messages	
Flow Suppressed Messages	

Flow Summary	
<<Filter>>	
Flow Status	Successful - Mon Sep 11 10:05:21 2023
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	mx2
Top-level Entity Name	mx2
Family	Cyclone V
Device	5CSXFC6D6F31C6
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	1 / 41,910 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	4 / 499 (< 1 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 5,662,720 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 112 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 9 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 9 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 9 (0 %)
Total PLLs	0 / 15 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

5. 고찰 및 결론

A. 고찰

프로그램을 돌리면서 문법 오류들이 여러 번 났었는데, 대부분 ';'을 잘못 붙이거나 안 붙여서 생긴 오류들이었다. end나 endmodule에는 안 붙이고, module이름과 테스트벤치때 시간단위에는 붙이는 등으로 맞는 문법으로 고쳐서 해결할 수 있었다. 또한 waveform을 볼 때 테스트벤치에서 쓴 것들이 전부 안 나오고 10ns까지만 나오는 시행착오가 있었는데, 이는 코드 내에서 바꿨던 걸 제대로 저장한 후 다시 돌려서 해결할 수 있었다.

B. 결론

module들을 다른 파일에서 각각 만들고 하나의 mux module로 합치는 방법을 알게되었다. Submodule의 이름과 새로 지은 이름을 쓰고 괄호 안에 ';'을 통해 변수들을 지정하여 연결해주거나, input, output 순서를 고려하여 그대로 쓰는 등의 방식을 더 공부할 수 있었다.

그리고 합치는 쪽인 mux는 top module의 이름과 똑같은 이름으로 module을 선언해줬지만, 다른 sub module들은 top module과 이름이 달라도 상관없다는 것 또한 알게되었다.

6. 참고문헌

David Money Harris and Sarah L. Harris / Digital Design and Computer Architecture / Elsevier / 2007